

邏輯設計實驗

Lab10

門鎖器與正反器

班級：資訊一甲

學號：D1109023

姓名：楊孟憲


一、摘要

1. 組合邏輯與續向邏輯

- 邏輯電路分為「組合邏輯」與「序向邏輯」兩類。
- 組合邏輯的輸出是「現在輸入」的函數，也就是說，有相同的輸入必然有相同的輸出。
- 序向邏輯中的輸出不僅是「現在輸入」的函數，同時也是「目前狀態」的函數；換言之，系統中必須擁有能將這些狀態記憶住的裝置，這就是門鎖器/正反器的功能。

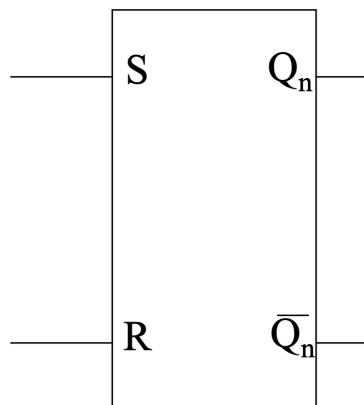2. 門鎖器


- S：資料設定 (Data Set)
- R：資料重置 (Data Reset)
- 邏輯符號



- 真值表

S	R	Q_{n+1}	
0	0	Q_n	保持原態(記憶)
0	1	0	
1	0	1	
1	1	禁止	

- 電路圖

 


3. 正反器 (Flip-Flop)

(1) 時脈訊號可用來控制正反器輸出狀態之轉變，可藉由時脈訊號之改變瞬間，對正反器輸入訊號取樣後，以決定正反器之輸出狀態而這改變瞬間稱為正反器的觸發。

(2) 在數位系統中，邊緣觸發方式有兩種：

(a) 正緣觸發 ($0 \rightarrow 1$)

(b) 負緣觸發 ($1 \rightarrow 0$)

 

(3) 閘鎖器與正反器相異處：

門鎖器：不需時脈信號觸發即可做狀態的改變

正反器：需配合時脈信號觸發才可做狀態改變

4. 實驗

(1) D 型門鎖器 (D Latch)

(2) D 型正反器 (D Flip-Flop)


(3) An 8-bit Register with asynchronous reset

二、實驗結果


實驗一 (D 型門鎖器 (D Latch))

- 實作一個 D 型門鎖器
- Use SW0 as the clock

(1) 電路圖

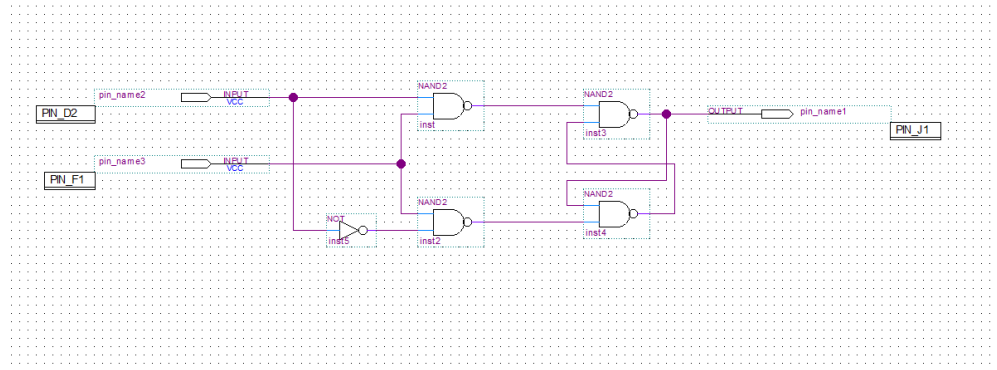


(2) 波形圖

 


實驗二 (D 型正反器 (D Flip-Flop))

- 實作一個主僕式 D 型正反器
- Use Button2 as the clock

(1) 電路圖

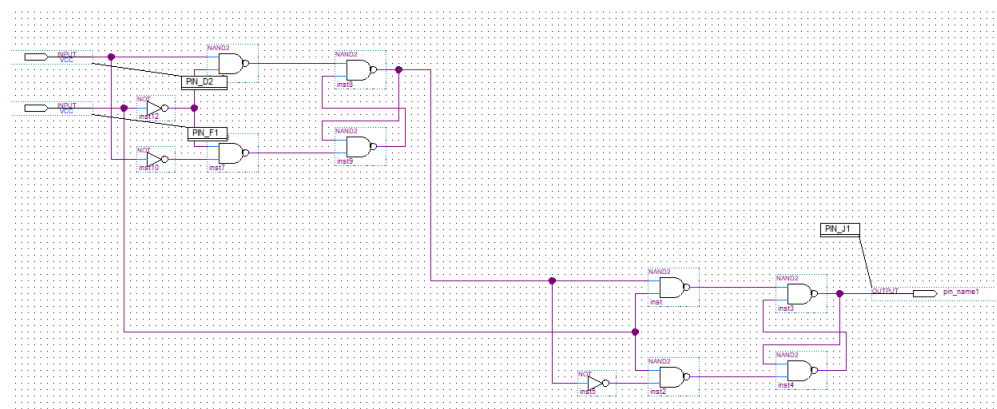


(2) 波形圖

 

實驗三 (An 8-bit Register with asynchronous reset)

- 請使用八個具非同步 reset 的 D 正反器 (函式庫提供), 實作一個具非同步 reset 的八位元暫存器 (D7 D0 為兩個 BCD 數字)
- 使用兩個七段顯示器, 顯示暫存器的內容
- Use Button0 as an active-low asynchronous reset
- Use Button2 as the clock

(1) 電路圖

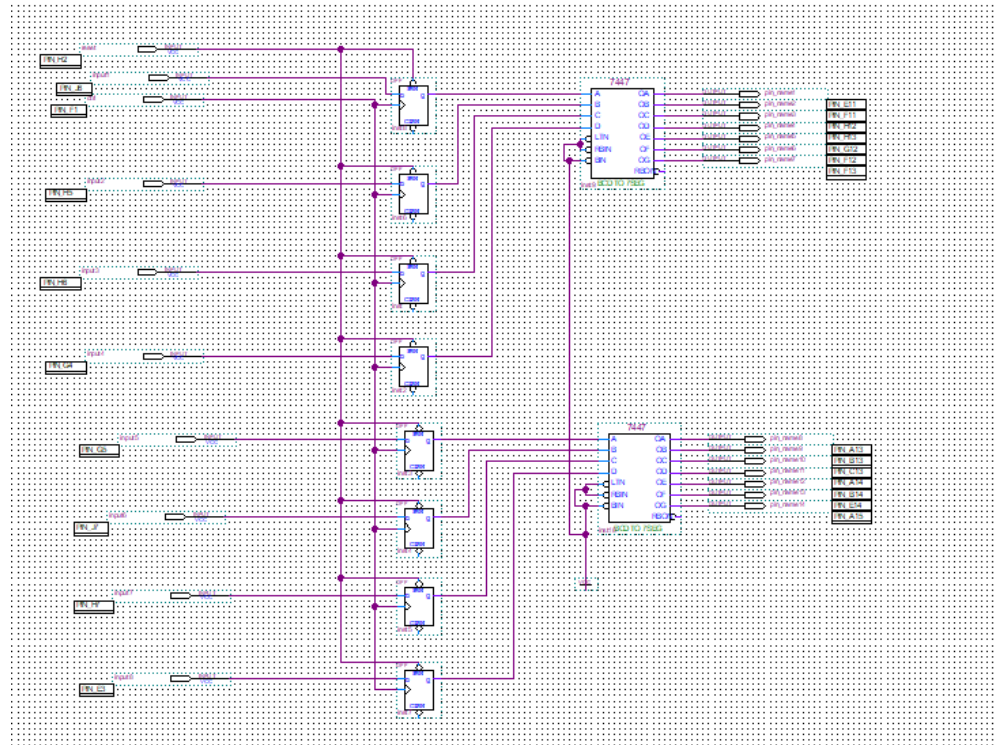

三、問題討論心得

這次的實驗讓我學習到如何實作一個主僕式 D 型正反器等等，透過設計電路並進行模擬，成功地實現了正反器的功能。在這個過程中，我深刻體驗到了電路設計的重要性，每一個元件都必須精確地配置，才能確保整個電路的正確運作。此外，我也學到了如何使用電路模擬軟體進行測試和驗證，以確認電路的穩定性和可靠性。這次的實驗讓我更深入地理解了數位電路的運作原理和設計方法，對我的未來學習和研究有著極大的幫助。